

Процессорное ядро schoolMIPS

Young Russian Chip Architects

Адрес для скачивания schoolMIPS :

<https://github.com/MIPSfpga/schoolMIPS>

Данная презентация и другая документация:

<https://github.com/MIPSfpga/schoolMIPS/tree/master/doc>

Благодарности

- Сара Л. Харрис, Дэвид М. Харрис – авторы прекрасного учебника «Цифровая схемотехника и архитектура компьютера», одноктактный процессор из этой книги послужил основой для schoolMIPS
- Коллектив переводчиков учебника «Цифровая схемотехника и архитектура компьютера» на русский язык
- Участники конференции Young Russian Chip Architects
- Юрий Панчул - старший инженер по разработке и верификации блоков микропроцессорного ядра в команде MIPS I6400, Imagination Technologies, отделение в Санта-Кларе, Калифорния, США. Автор инициативы по преподаванию HDL и ПЛИС школьникам и идеи создания ядра schoolMIPS
- Станислав Жельнио – архитектура и программирование ядра, документация
- Александр Романов - НИУ ВШЭ, МИЭМ – архитектура ядра, тестирование и портирование на различные отладочные платы

Что такое schoolMIPS

- простое процессорное ядро для преподавания школьникам основ цифровой схемотехники, языков описания аппаратуры и использования ПЛИС
- написано на языке Verilog
- реализует подмножество архитектуры MIPS

Версии schoolMIPS

Feature \ GIT branch	00_simple	01_mmio	02_irq	03_pipeline	04_pipeline_irq	05_pipeline_ahb
Single cycle CPU	V	V	V	V	V	V
Example program (assembler)	V	V	V	V	V	V
Build scripts	shell		make			
Data memory (Block RAM)		V	V	V	V	V
Basic memory mapped IO (single cycle access)		V				
System Timer, Interrupts & Exceptions			V		V	V
Pipelined CPU				V	V	V
Pipelined memory mapped IO (AHB-Lite)						V
Scratchpad RAM						V
Example program (C)						V

Введение

- **Микроархитектура:**
аппаратная реализация архитектуры в виде схемы
- **Процессор:**
 - **Тракт данных:** функциональные блоки обработки и передачи данных (арифметико-логическое устройство, регистровый файл, мультиплексоры и т.д.)
 - **Устройство управления:** формирует управляющие сигналы для функциональных блоков

Application Software	programs
Operating Systems	device drivers
Architecture	instructions registers
Micro-architecture	datapaths controllers
Logic	adders memories
Digital Circuits	AND gates NOT gates
Analog Circuits	amplifiers filters
Devices	transistors diodes
Physics	electrons

Микроархитектура

- Возможны несколько аппаратных реализаций одной и той же архитектуры:
 - **Однотактная реализация:** каждая инструкция выполняется за один такт
 - **Многотактная реализация:** каждая инструкция разбивается на несколько шагов и выполняется за несколько тактов
 - **Конвейерная реализация:** каждая инструкция разбивается на несколько шагов и несколько инструкций выполняются одновременно


MIPS процессор schoolMIPS

- Однотактная реализация
- Отсутствует память данных
- Словная адресация памяти инструкций
- Инструкции:
 - R-типа (оба аргумента хранятся в регистрах):
addu, or, srl, sltu, subu
 - I-типа (один из аргументов - константа):
addiu, lui
 - I-типа (инструкции ветвления):
beq, bne

Архитектурное состояние


- Определяется:
 - Содержимым счетчика команд (РС)
 - Содержимым 32-х регистров общего назначения
 - Содержимым памяти (команд, данных)

Элементы, хранящие состояние MIPS

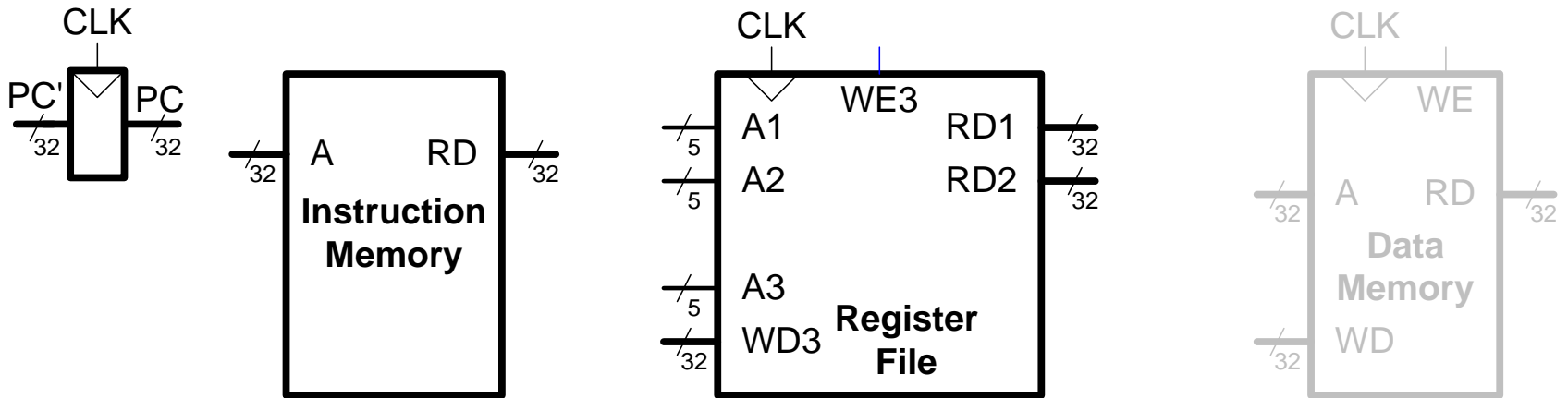

Процессор schoolMIPS: инструкция addiu

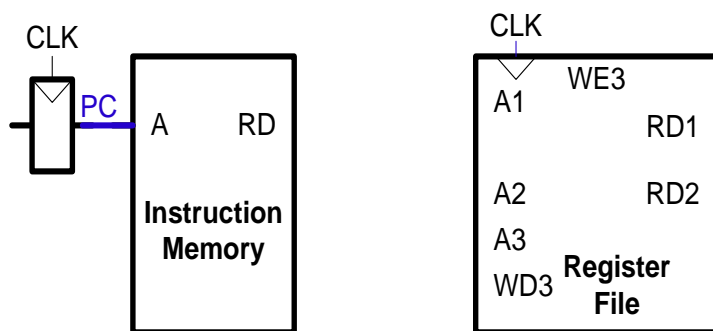Шаг 1: Выборка (считывание) инструкции addiu из памяти




I-type. Integer Add Immediate, $rt = rs + \text{Immediate}$

31	op	26	25	rs	21	20	rt	16	15	Immediate	0
----	-----------	----	----	-----------	----	----	-----------	----	----	------------------	---

Процессор schoolMIPS: инструкция addiu

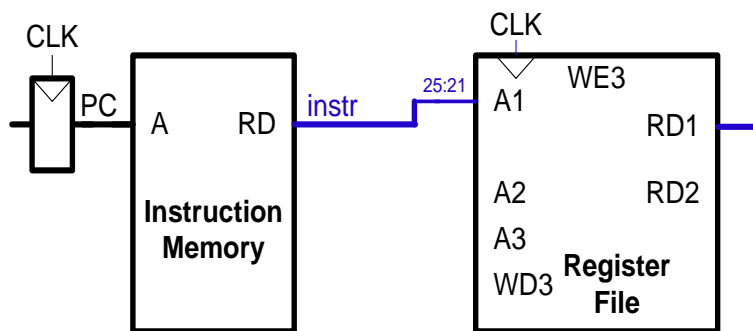Шаг 2: считывание операндов-источников из регистрового файла




I-type. Integer Add Immediate, $rt = rs + \text{Immediate}$

31	op	26	25	rs	21	20	rt	16	15	Immediate	0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----------	---

Процессор schoolMIPS: инструкция addiu

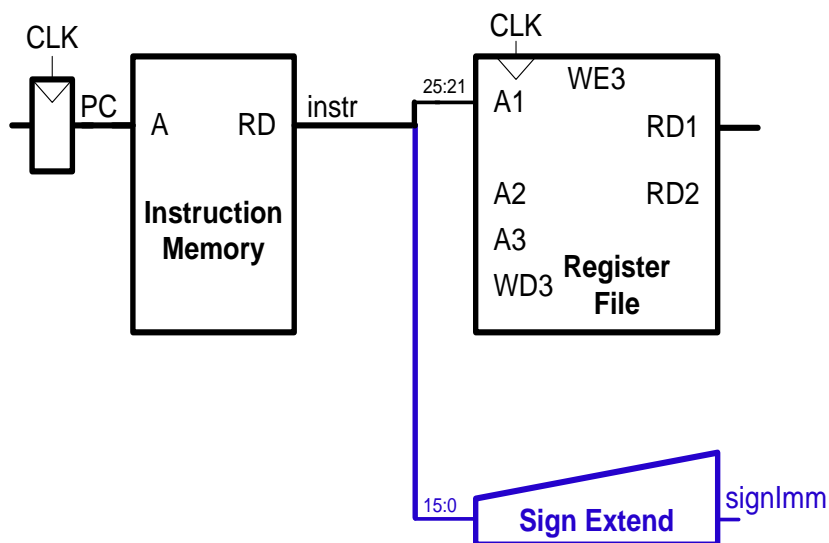Шаг 3: расширение 16-битной константы до 32-х разрядов битом знака




I-type. Integer Add Immediate, $rt = rs + \text{Immediate}$

31	op	26	25	rs	21	20	rt	16	15	Immediate	0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----------	---

Процессор schoolMIPS: инструкция addiu

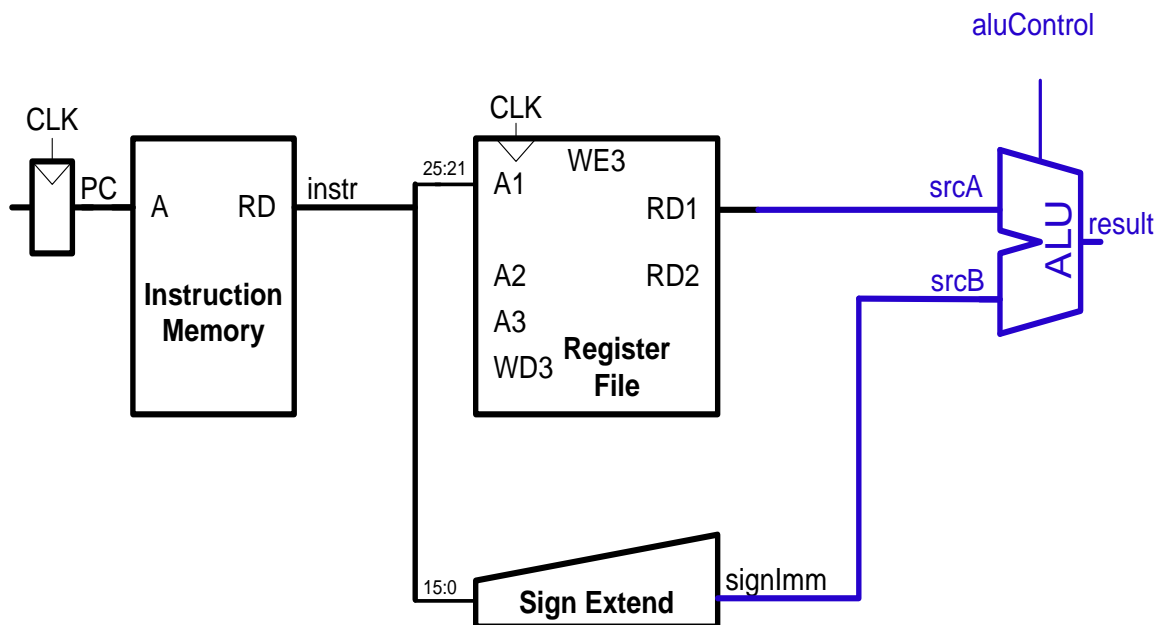Шаг 4: вычисление результата арифметической операции




I-type. Integer Add Immediate, $rt = rs + \text{Immediate}$

31	op	26	25	rs	21	20	rt	16	15	Immediate	0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----------	---

Процессор schoolMIPS: инструкция addiu

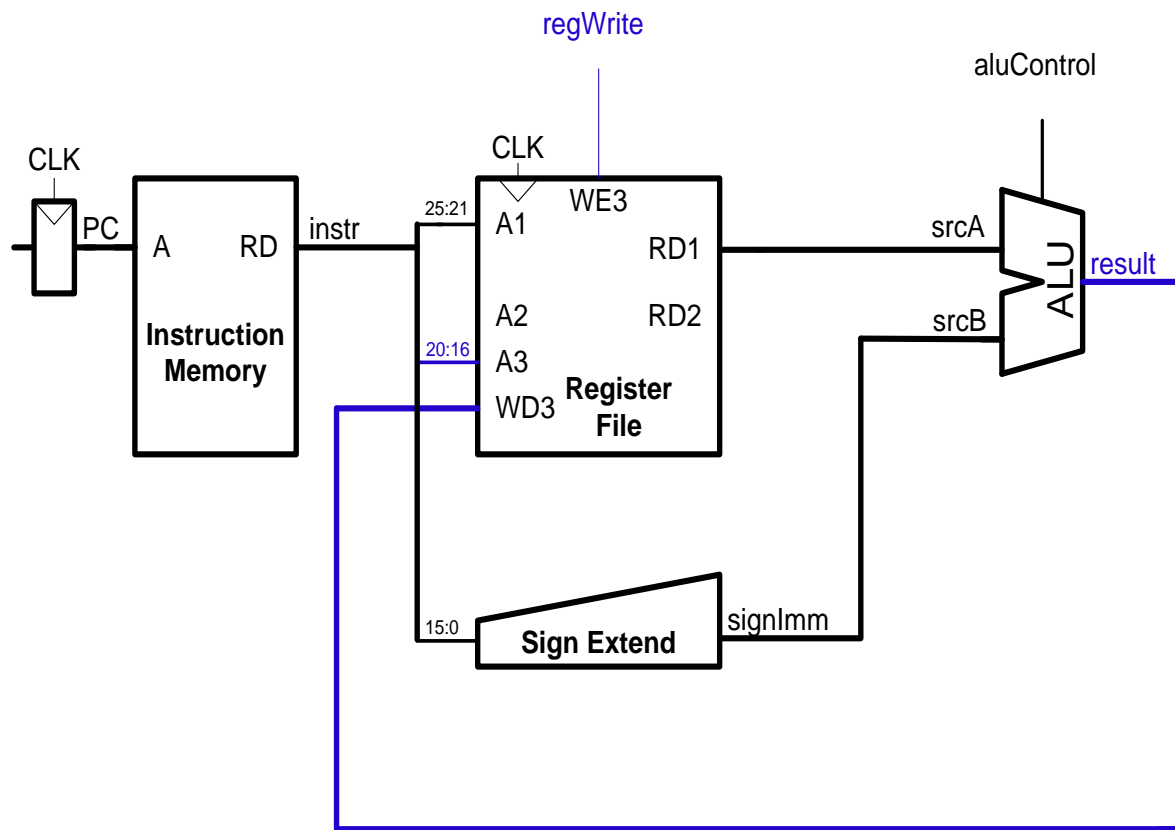Шаг 5: запись результата вычислений в регистр




I-type. Integer Add Immediate, $rt = rs + \text{Immediate}$

31	op	26	25	rs	21	20	rt	16	15	Immediate	0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----------	---

Процессор schoolMIPS: инструкция addiu

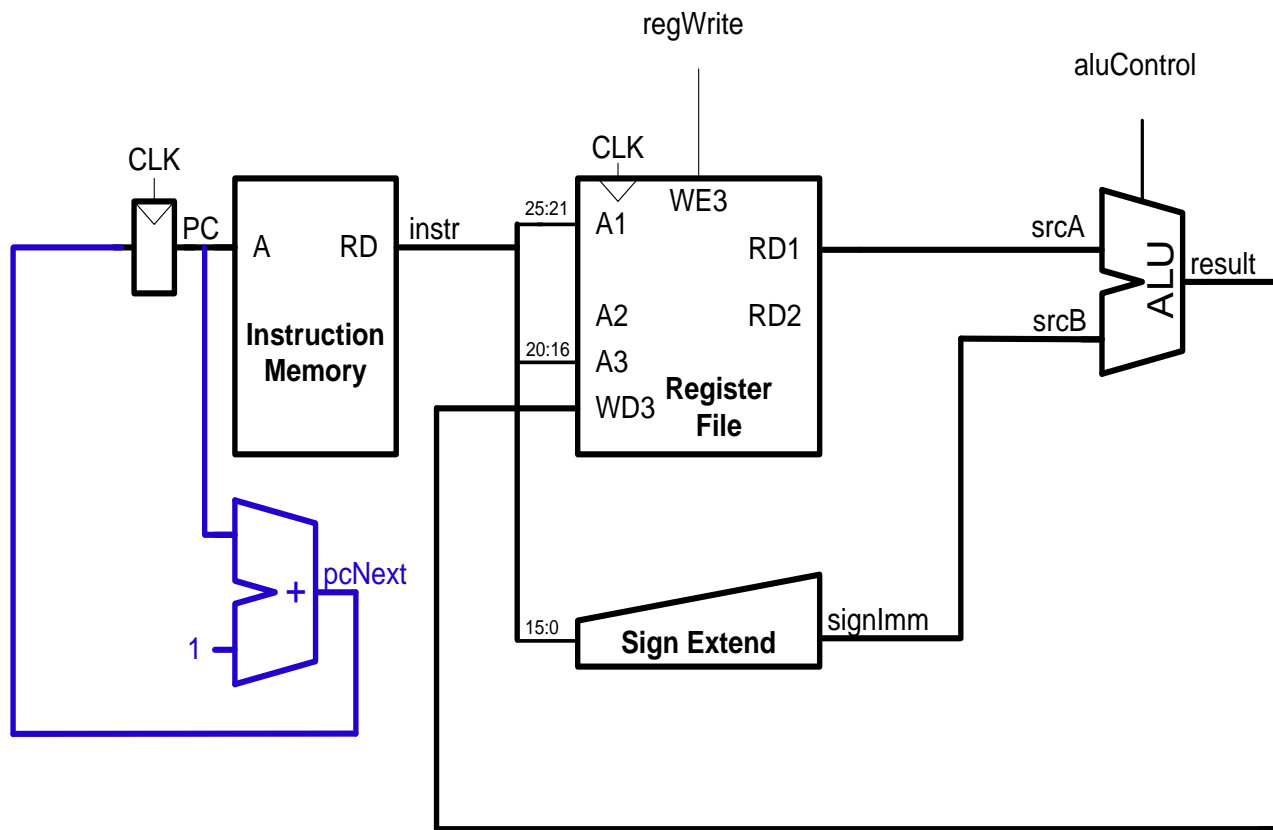Шаг 6: вычисление адреса следующей инструкции




I-type. Integer Add Immediate, $rt = rs + \text{Immediate}$

31	op	26	25	rs	21	20	rt	16	15	Immediate	0
----	-----------	----	----	-----------	----	----	-----------	----	----	------------------	---

Процессор schoolMIPS: инструкция addu

 - считывание операнда 2 из регистрового файла




R-type. Integer Add Unsigned, $rd = rs + rt$

31	op	26	25	rs	21	20	rt	16	15	rd	11	10	sa	6	5	funct	0
----	-----------	----	----	-----------	----	----	-----------	----	----	-----------	----	----	-----------	---	---	--------------	---

Процессор schoolMIPS: инструкция addu

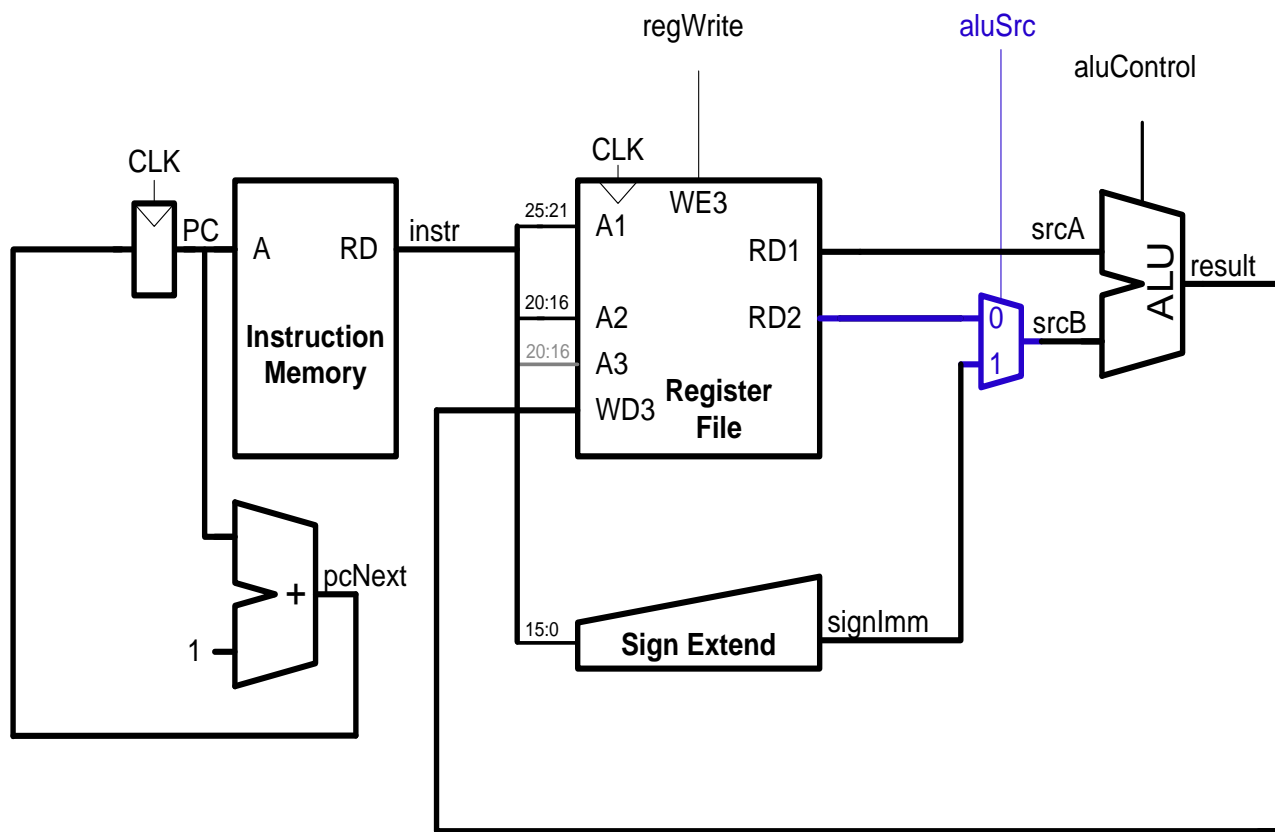- передача данных операнда 2 в арифметико-логическое устройство




R-type. Integer Add Unsigned, $rd = rs + rt$

31	op	26	25	rs	21	20	rt	16	15	rd	11	10	sa	6	5	funct	0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	-------	---

Процессор schoolMIPS: инструкция addu

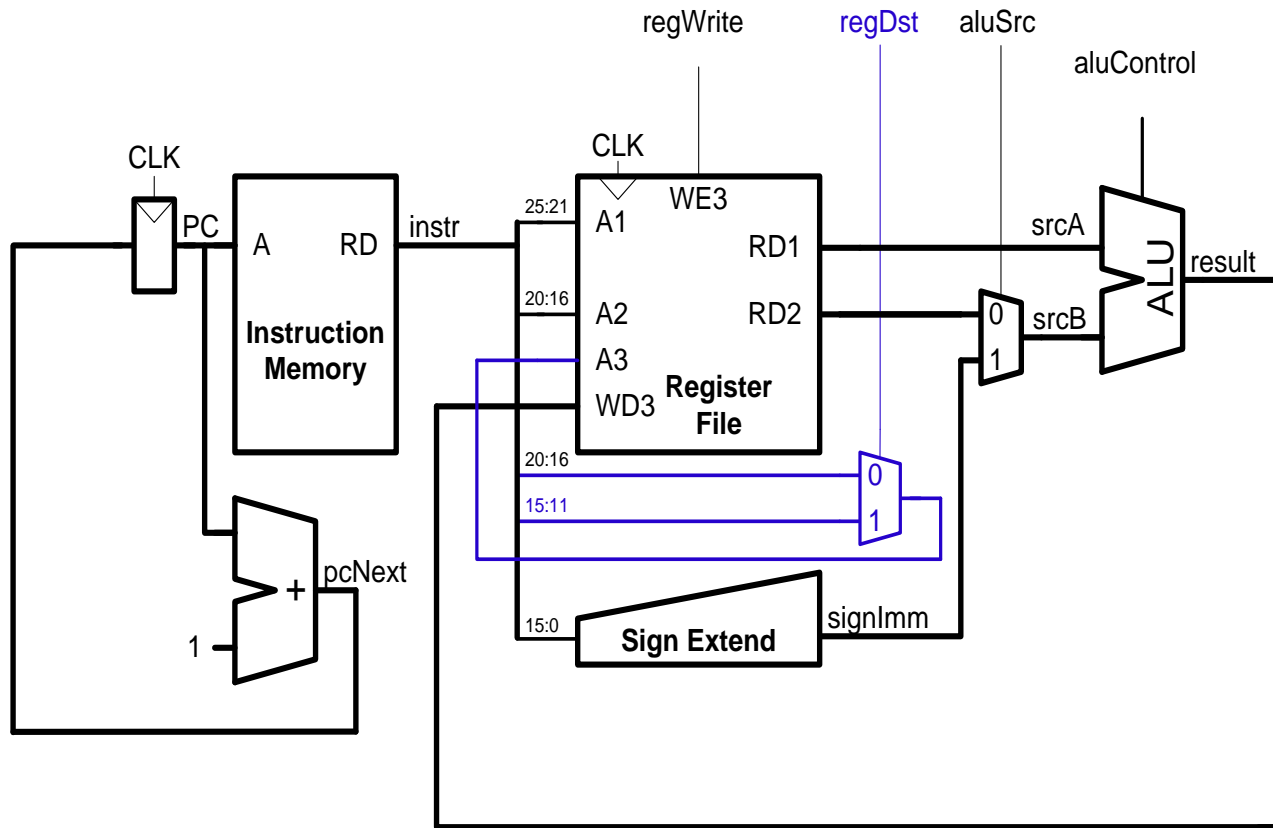- определение регистра для записи результата
- запись результата вычислений




R-type. Integer Add Unsigned, $rd = rs + rt$

31	op	26	25	rs	21	20	rt	16	15	rd	11	10	sa	6	5	funct	0
----	-----------	----	----	-----------	----	----	-----------	----	----	-----------	----	----	-----------	---	---	--------------	---

Процессор schoolMIPS: инструкция srl

 - передача данных о размере сдвига в арифметико-логическое устройство




R-type. Shift Right Logical, $rd = (uns)rt \gg sa$

31	op	26	25	rs	21	20	rt	16	15	rd	11	10	sa	6	5	funct	0
----	-----------	----	----	-----------	----	----	-----------	----	----	-----------	----	----	-----------	---	---	--------------	---

Процессор schoolMIPS: инструкция beq


- вычисление адреса следующей инструкции

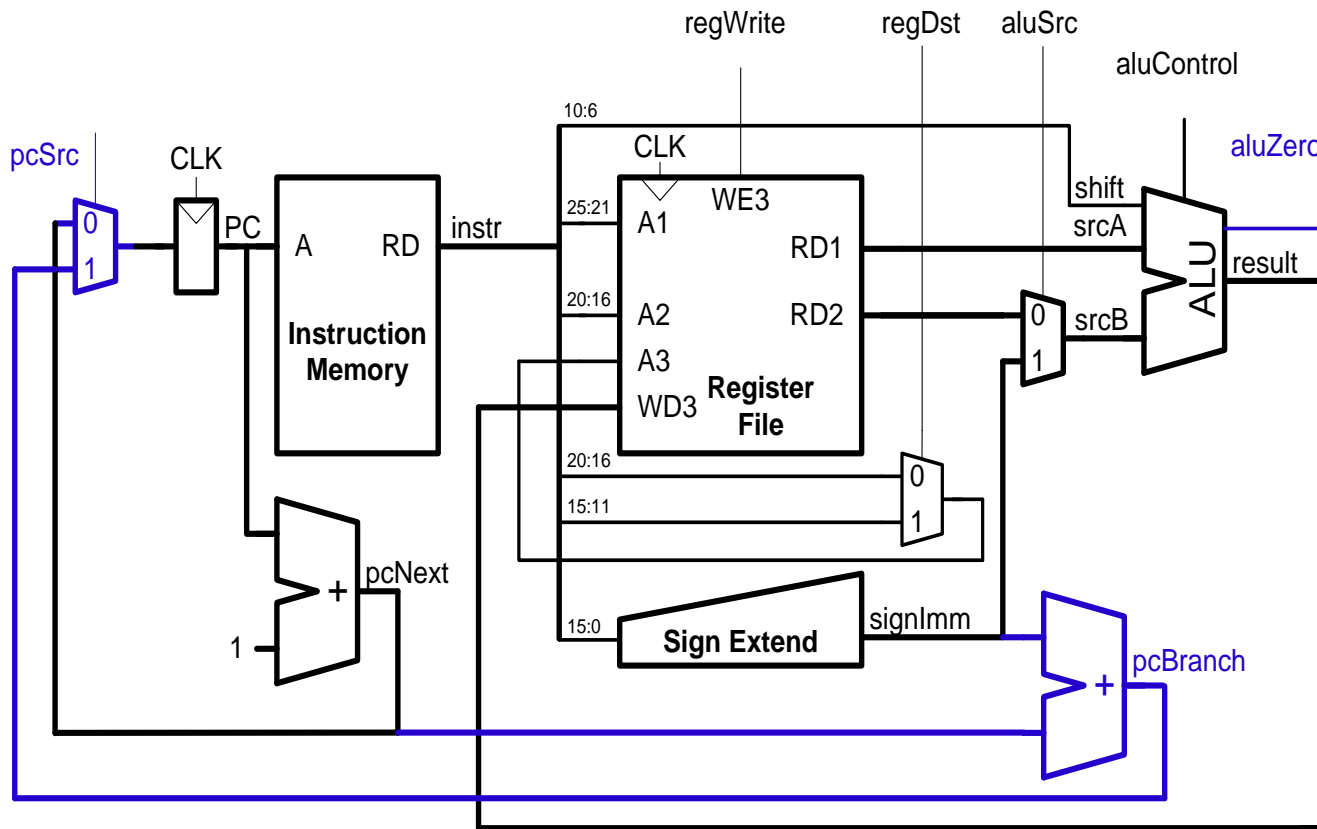

I-type. Branch On Equal, if ($R_s == R_t$) $PC += (int)offset$


31	op	26	25	rs	21	20	rt	16	15	Immediate		0
----	-----------	----	----	-----------	----	----	-----------	----	----	------------------	--	---

Процессор schoolMIPS: инструкция beq

 

- определение необходимости перехода в зависимости от равенства результата нулю

Процессор schoolMIPS. Итоговая схема

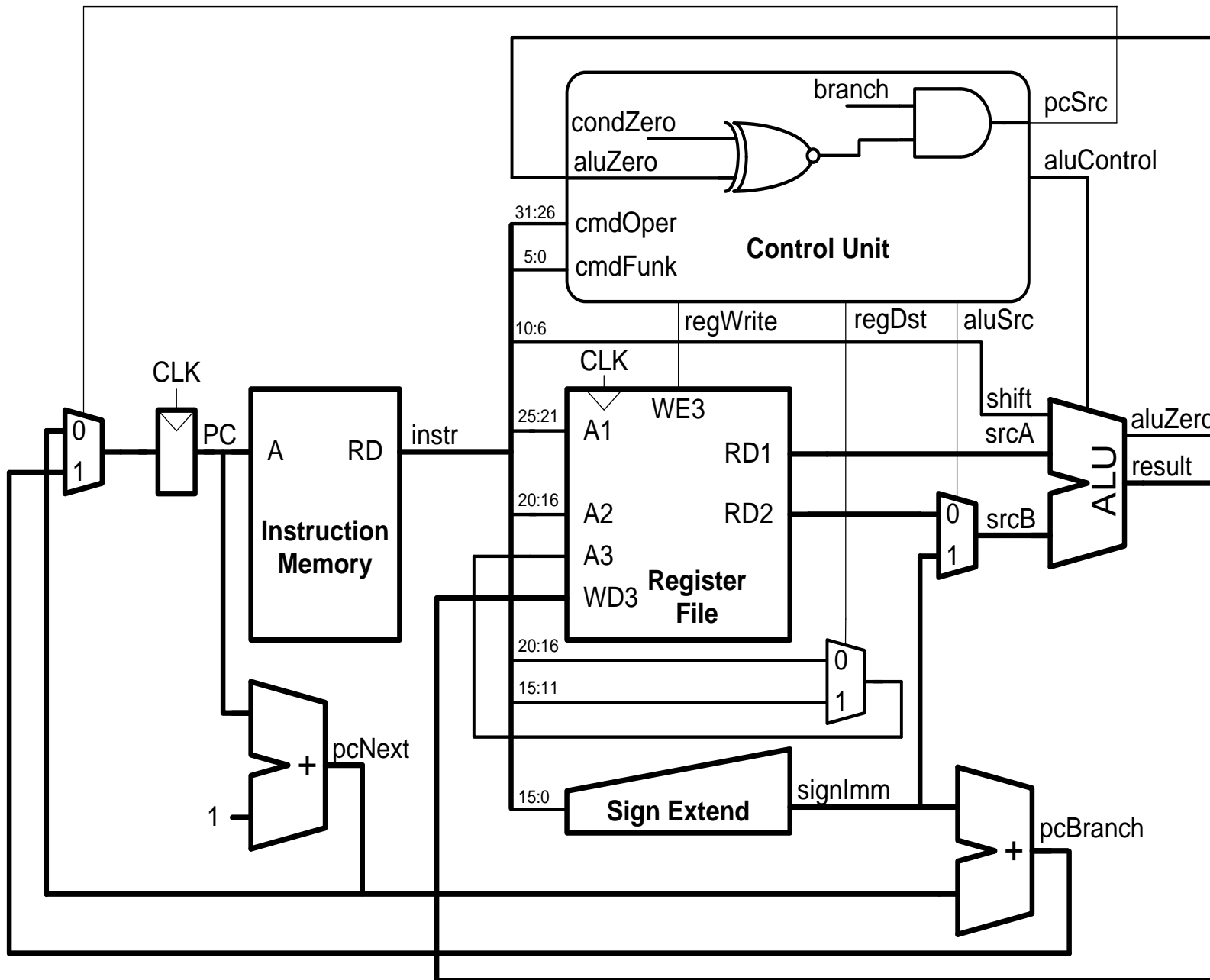


Процессор schoolMIPS. Итоговый состав

- Тракт данных
 - Счетчик команд (PC)
 - Память инструкций (Instruction Memory)
 - Регистровый файл (Register File)
 - Арифметико-логическое устройство (ALU)
 - Блок расширения знака (Sign Extend)
 - Сумматоры для вычисления адреса следующей инструкции (pcNext и pcBranch)
 - Мультиплексоры (pcSrc, regDst и aluSrc)
- Устройство управления

Реализация schoolMIPS. Счетчик команд

 
```
// sm_cpu.v (line 33)
sm_register r_pc(clk ,rst_n, pc_new, pc);
...
// sm_register.v (line 3-15)
module sm_register
(
    input          clk,
    input          rst,
    input  [ 31 : 0 ] d,
    output reg [ 31 : 0 ] q
);
    always @ (posedge clk or negedge rst)
        if(~rst)
            q <= 32'b0;
            else
            q <= d;
endmodule
```



Реализация schoolMIPS. Память инструкций

```
// sm_cpu.v (line 35-37)
sm_rom reset_rom(pc, instr);
...
// sm_rom.v (line 2-17)
module sm_rom
#(
    parameter SIZE = 64
)
(
    input  [31:0] a,
    output [31:0] rd
);
    reg [31:0] rom [SIZE - 1:0];
    assign rd = rom [a];

     initial begin
        $readmemh ("program.hex", rom);
    end
endmodule
```



Реализация schoolMIPS. Регистровый файл

```
// sm_cpu.v (line 161-182)
```

```
module sm_register_file
```

```
(
```

```
    input  clk,
```

```
    input  [ 4:0] a0,
```

```
    input  [ 4:0] a1,
```

```
    input  [ 4:0] a2,
```

```
    input  [ 4:0] a3,
```

```
    output [31:0] rd0,
```

```
    output [31:0] rd1,
```

```
    output [31:0] rd2,
```

```
    input  [31:0] wd3,
```

```
    input  we3
```

```
);
```

```
    reg [31:0] rf [31:0];
```

```
    assign rd0 = (a0 != 0) ? rf [a0] : 32'b0; //for debug
```


```
    assign rd1 = (a1 != 0) ? rf [a1] : 32'b0;
```

```
    assign rd2 = (a2 != 0) ? rf [a2] : 32'b0;
```

```
    always @ (posedge clk)
```


```
        if(we3) rf [a3] <= wd3;
```

```
endmodule
```

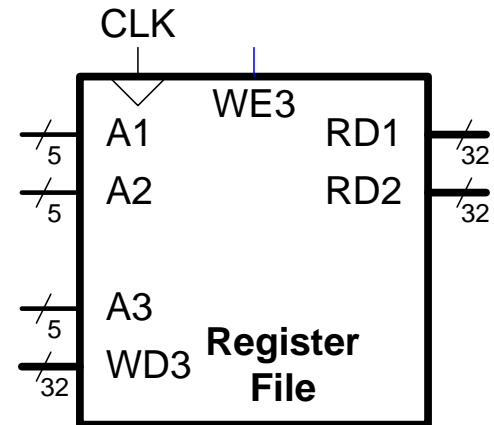

Реализация schoolMIPS. Операции ALU

$oper_{2:0}$	Функция	Описание
000	ADD	$A + B$
001	OR	$A B$
010	LUI	$B \ll 16$
011	SRL	$B \gg \text{shift}$
100	SLTU	$(A < B) ? 1 : 0$
101	SUBU	$A - B$
110	Не исп.	
111	Не исп.	

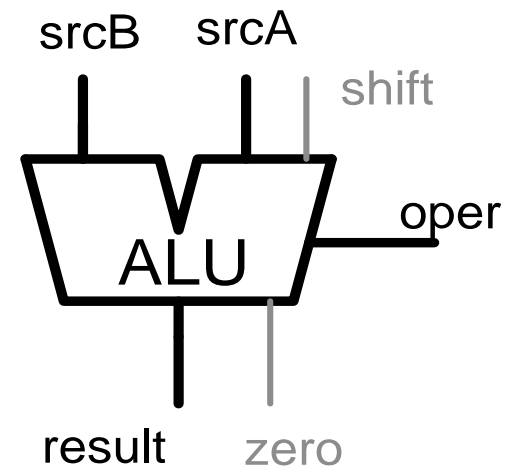


```
// sm_cpu.vh (line 11-17)  
`define ALU_ADD    3'b000  
`define ALU_OR     3'b001  
`define ALU_LUI    3'b010  
`define ALU_SRL    3'b011  
`define ALU_SLTU   3'b100  
`define ALU_SUBU   3'b101
```

Реализация schoolMIPS. ALU

```
// sm_cpu.v (line 137-159)
```

```
module sm_alu (  
    input    [31:0] srcA,  
    input    [31:0] srcB,  
    input    [ 2:0] oper,  
    input    [ 4:0] shift,  
    output           zero,  
    output reg [31:0] result  
);  
    always @ (*) begin  
        case (oper)  
            default      : result = srcA + srcB;  
            `ALU_ADD     : result = srcA + srcB;  
            `ALU_OR      : result = srcA | srcB;  
            `ALU_LUI     : result = (srcB << 16);  
            `ALU_SRL     : result = srcB >> shift;  
            `ALU_SLTU    : result = (srcA < srcB) ? 1 : 0;  
            `ALU_SUBU    : result = srcA - srcB;  
        endcase  
    end  
    assign zero = (result == 0);  
endmodule
```

 


Реализация schoolMIPS.

Сумматоры и блок расширения знака

```
//program counter    sm_cpu.v (line 28-31)
```
 
```
wire [31:0] pc;  
wire [31:0] pcBranch;  
wire [31:0] pcNext = pc + 1;
```




```
//sign extension    sm_cpu.v (line 64)
```

```
wire [31:0] signImm  
    = { {16 { instr[15] }}, instr[15:0] };
```




```
//branch address calculation    sm_cpu.v (line 65)
```
 
```
assign pcBranch = pcNext + signImm;
```




Реализация schoolMIPS. Мультиплексоры

 
```
// next PC mux: branch or +1 (line 32)  
wire [31:0] pc_new = ~pcSrc ? pcNext : pcBranch;
```


 
```
// register file address A3 (line 44)  
wire [ 4:0] a3  
    = regDst ? instr[15:11] : instr[20:16];
```


 
```
// alu source B (line 68)  
wire [31:0] srcB = aluSrc ? signImm : rd2;
```



Реализация schoolMIPS. Инструкции I-типа

```
//instruction operation code      sm_cpu.vh (line 21-27)
`define C_ADDIU 6'b001001 // I-type, Integer Add Immediate Unsigned
                          // Rd = Rs + Immed
`define C_BEQ 6'b000100 // I-type, Branch On Equal
                          // if (Rs == Rt) PC += (int)offset
`define C_LUI 6'b001111 // I-type, Load Upper Immediate
                          // Rt = Immed << 16
`define C_BNE 6'b000101 // I-type, Branch on Not Equal
                          // if (Rs != Rt) PC += (int)offset
```

I-type. Integer Add Immediate, $rt = rs + \text{Immediate}$

31	op	26	25	rs	21	20	rt	16	15	Immediate	0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----------	---

Реализация schoolMIPS. Инструкции R-типа

```
//instruction operation code      sm_cpu.vh (line 19-41)
`define C_SPEC 6'b000000 // Special instructions
                          // (depends on function field)


//instruction function field
`define F_ADDU 6'b100001 // R-type, Integer Add Unsigned
                          // Rd = Rs + Rt
`define F_OR   6'b100101 // R-type, Logical OR
                          // Rd = Rs | Rt
`define F_SRL  6'b000010 // R-type, Shift Right Logical
                          // Rd = Rs0 >> shift
`define F_SLTU 6'b101011 // R-type, Set on Less Than Unsigned
                          // Rd = (Rs0 < Rt0) ? 1 : 0
`define F_SUBU 6'b100011 // R-type, Unsigned Subtract
                          // Rd = Rs - Rt
`define F_ANY  6'b??????
```

R-type. Integer Add Unsigned, $rd = rs + rt$

31	op	26	25	rs	21	20	rt	16	15	rd	11	10	sa	6	5	funct	0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	-------	---


Реализация schoolMIPS: сигналы управления (1)

Instr	cmdOper	cmdFunc	branch	condZero	regDst	regWrite	aluSrc	aluControl

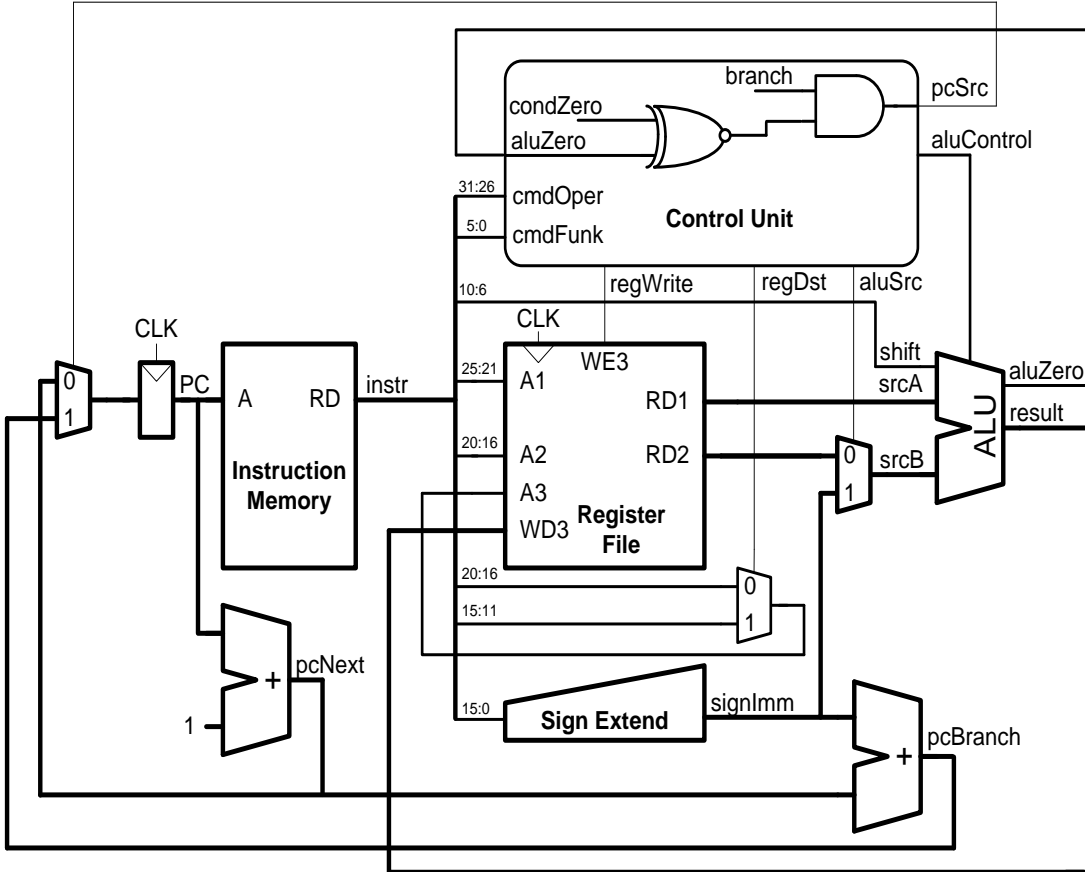


Процессор schoolMIPS: сигналы управления (2)

Instr	cmdOper	cmdFunc	branch	condZero	regDst	regWrite	aluSrc	aluControl
addiu	001001	??????						000

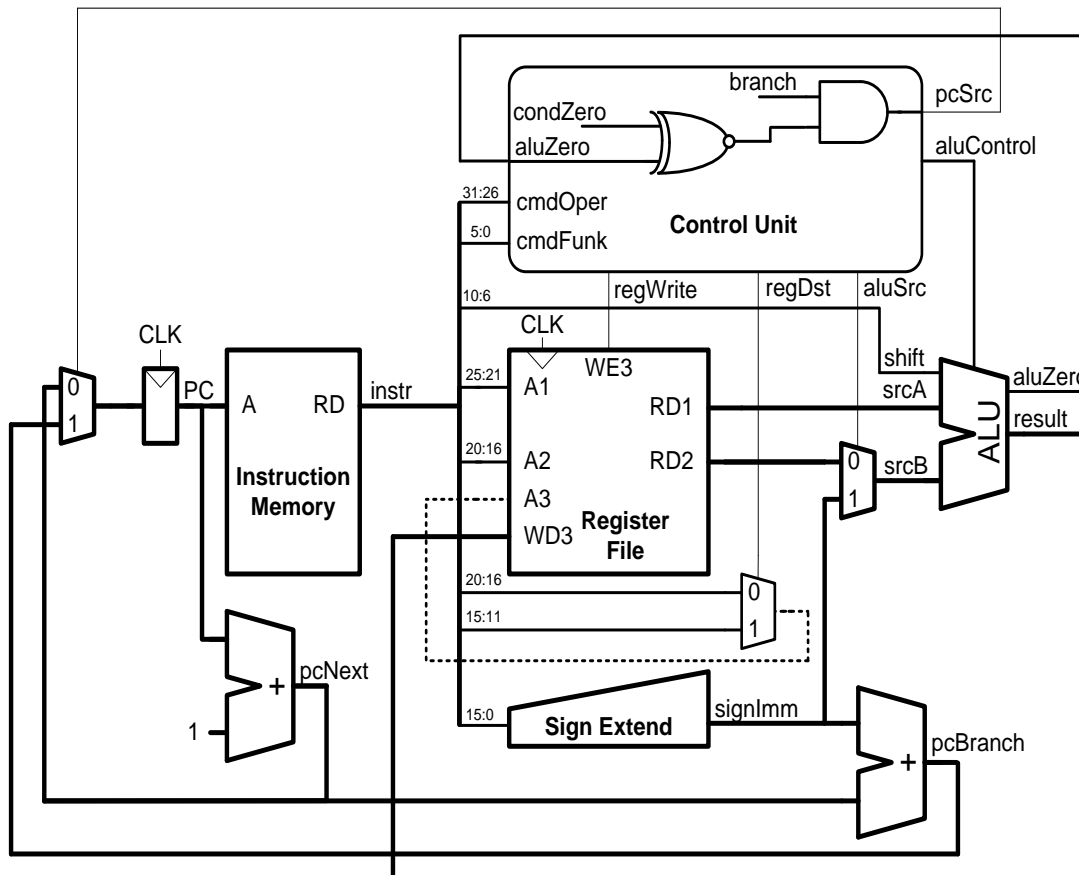


Процессор schoolMIPS: сигналы управления (3)

Instr	cmdOper	cmdFunc	branch	condZero	regDst	regWrite	aluSrc	aluControl
addiu	001001	??????	0	0				000

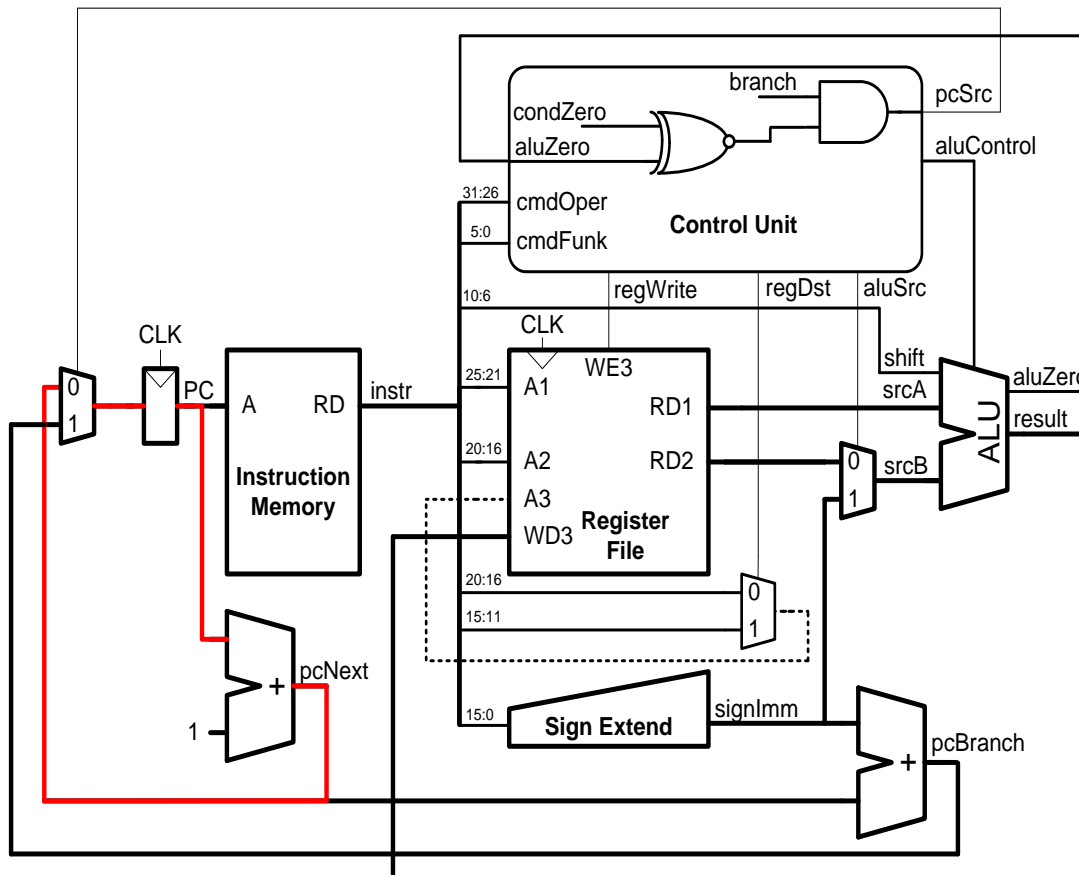


Процессор schoolMIPS: сигналы управления (4)

Instr	cmdOper	cmdFunc	branch	condZero	regDst	regWrite	aluSrc	aluControl
addiu	001001	??????	0	0	0			000

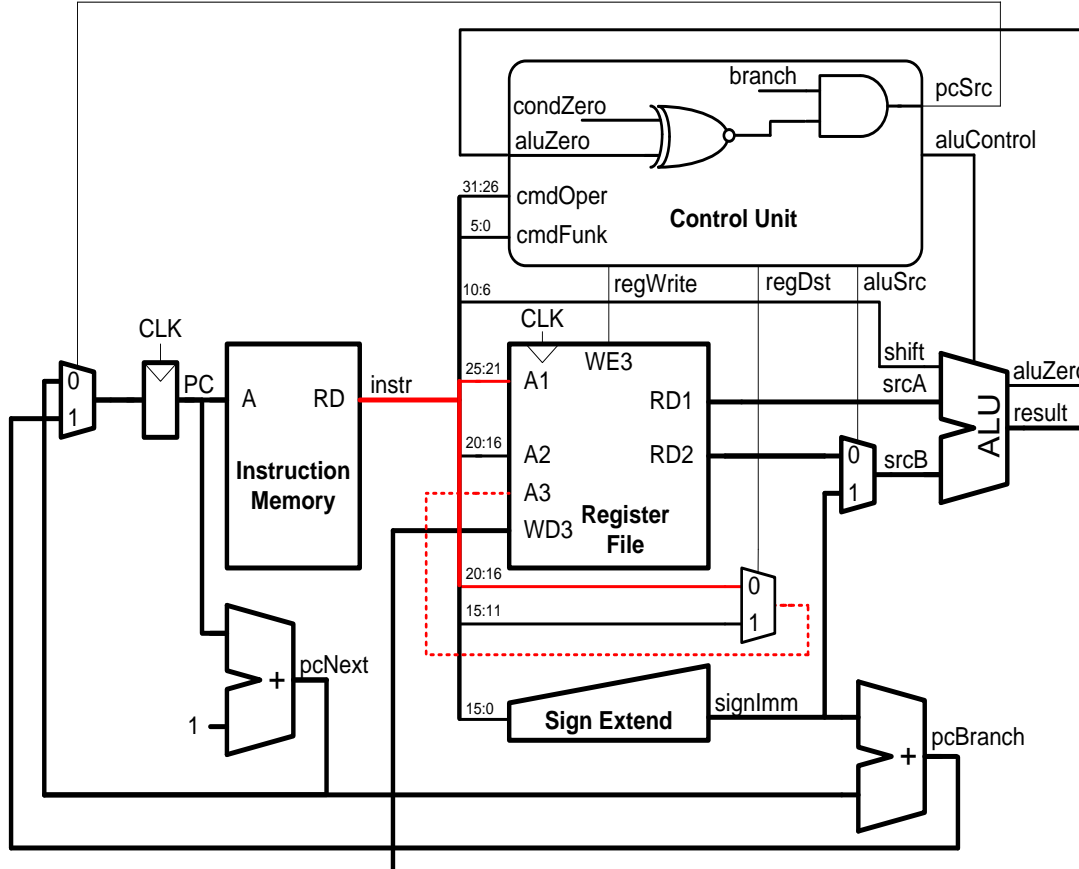


Процессор schoolMIPS: сигналы управления (5)

Instr	cmdOper	cmdFunc	branch	condZero	regDst	regWrite	aluSrc	aluControl
addiu	001001	??????	0	0	0	1	1	000

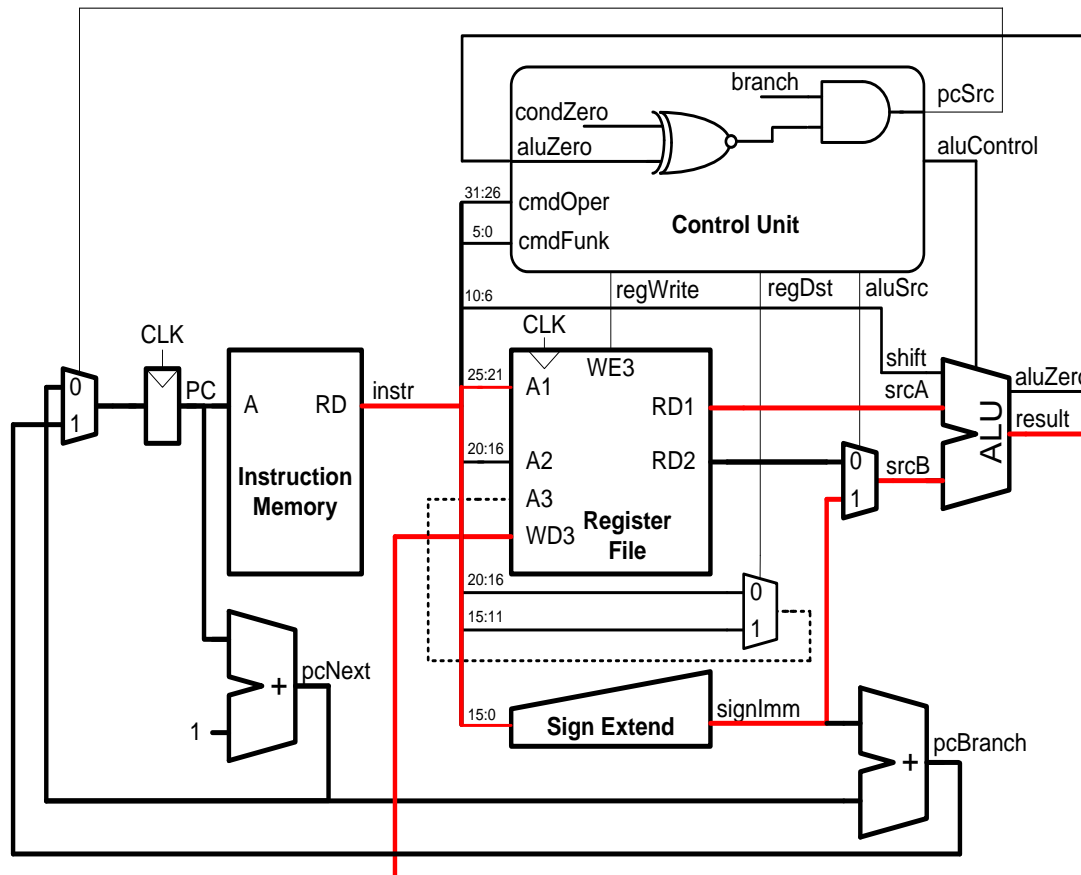


Процессор schoolMIPS: сигналы управления (6)

Instr	cmdOper	cmdFunc	branch	condZero	regDst	regWrite	aluSrc	aluControl
addiu	001001	??????	0	0	0	1	1	000

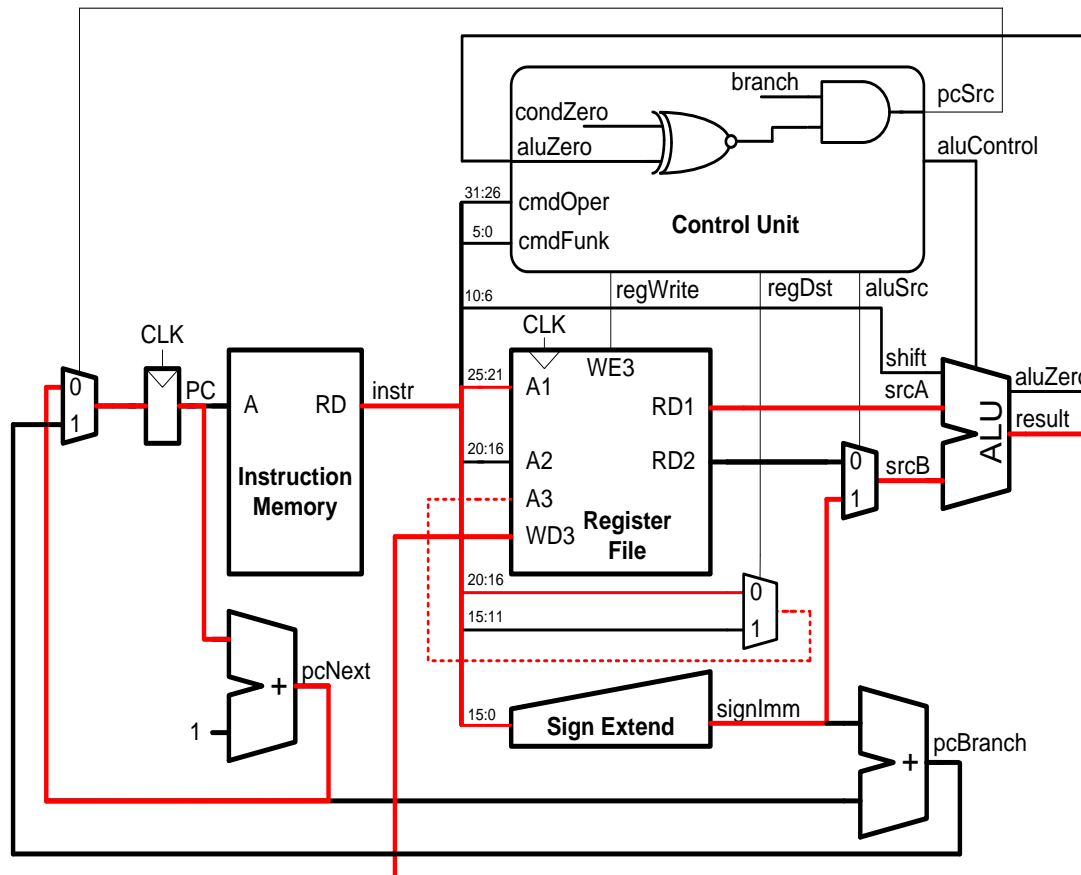


Процессор schoolMIPS: сигналы управления (7)

Instr	cmdOper	cmdFunc	branch	condZero	regDst	regWrite	aluSrc	aluControl
addiu	001001	??????	0	0	0	1	1	000
addu	000000	100001						000

 


Процессор schoolMIPS: сигналы управления (8)

Instr	cmdOper	cmdFunc	branch	condZero	regDst	regWrite	aluSrc	aluControl
addiu	001001	??????	0	0	0	1	1	000
addu	000000	100001	0	0				000

 


Процессор schoolMIPS: сигналы управления (9)

Instr	cmdOper	cmdFunc	branch	condZero	regDst	regWrite	aluSrc	aluControl
addiu	001001	??????	0	0	0	1	1	000
addu	000000	100001	0	0	1			000

 


Процессор schoolMIPS: сигналы управления (10)

Instr	cmdOper	cmdFunc	branch	condZero	regDst	regWrite	aluSrc	aluControl
addiu	001001	??????	0	0	0	1	1	000
addu	000000	100001	0	0	1	1	0	000

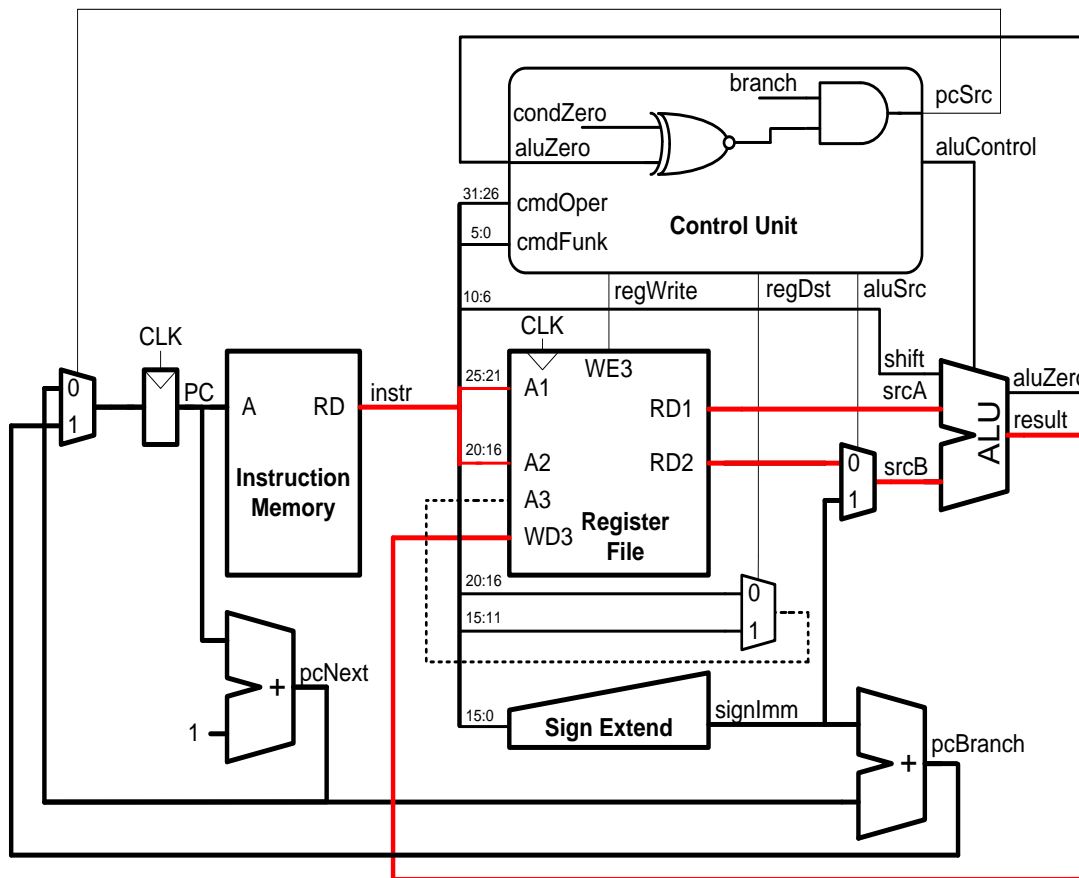


Процессор schoolMIPS: сигналы управления (11)

Instr	cmdOper	cmdFunc	branch	condZero	regDst	regWrite	aluSrc	aluControl
addiu	001001	??????	0	0	0	1	1	000
addu	000000	100001	0	0	1	1	0	000

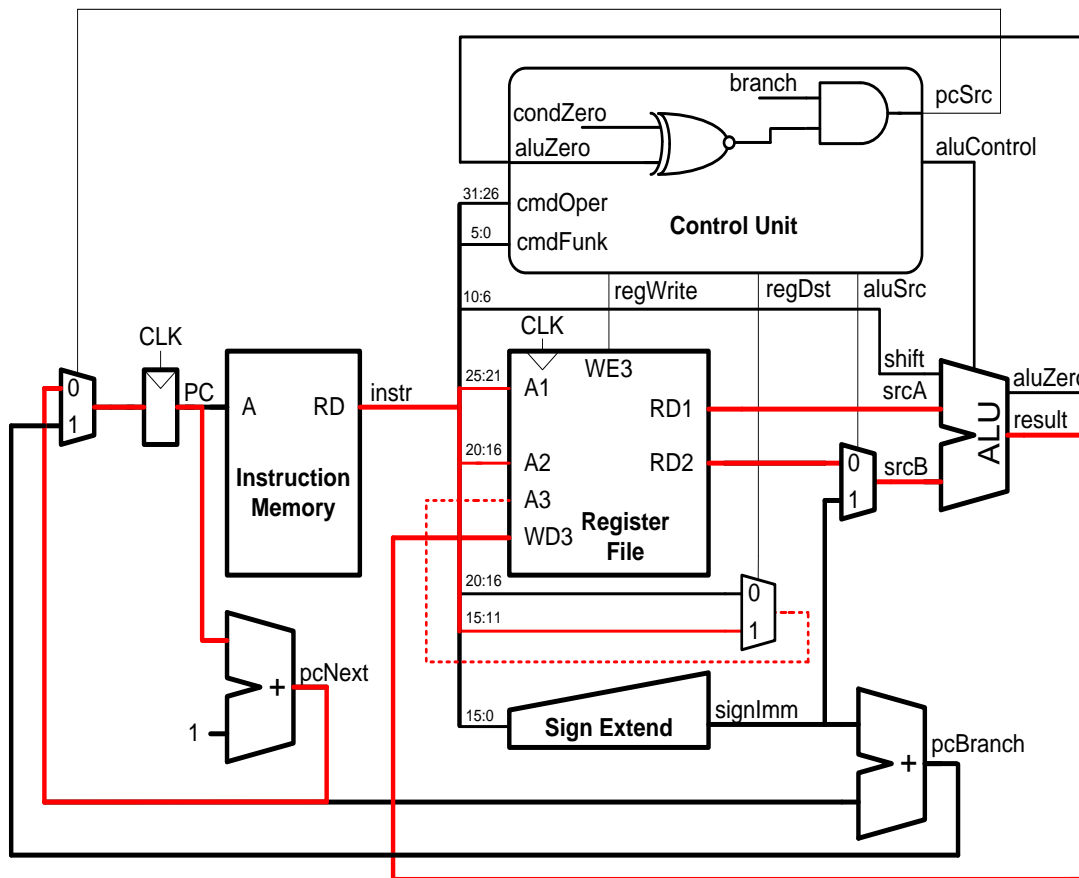


Процессор schoolMIPS: сигналы управления (12)

Instr	cmdOper	cmdFunc	branch	condZero	regDst	regWrite	aluSrc	aluControl
addiu	001001	??????	0	0	0	1	1	000
addu	000000	100001	0	0	1	1	0	000
srl	000000	000010						011

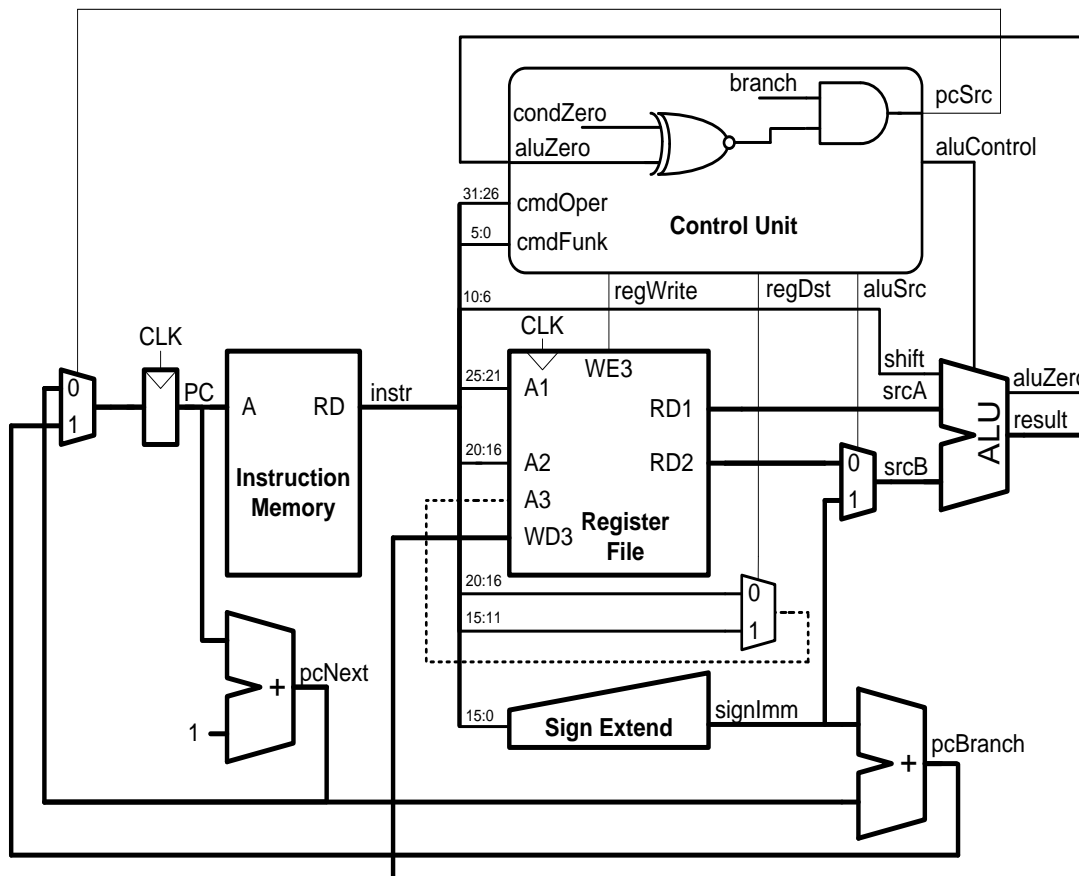


Процессор schoolMIPS: сигналы управления (13)

Instr	cmdOper	cmdFunc	branch	condZero	regDst	regWrite	aluSrc	aluControl
addiu	001001	??????	0	0	0	1	1	000
addu	000000	100001	0	0	1	1	0	000
srl	000000	000010	0	0				011

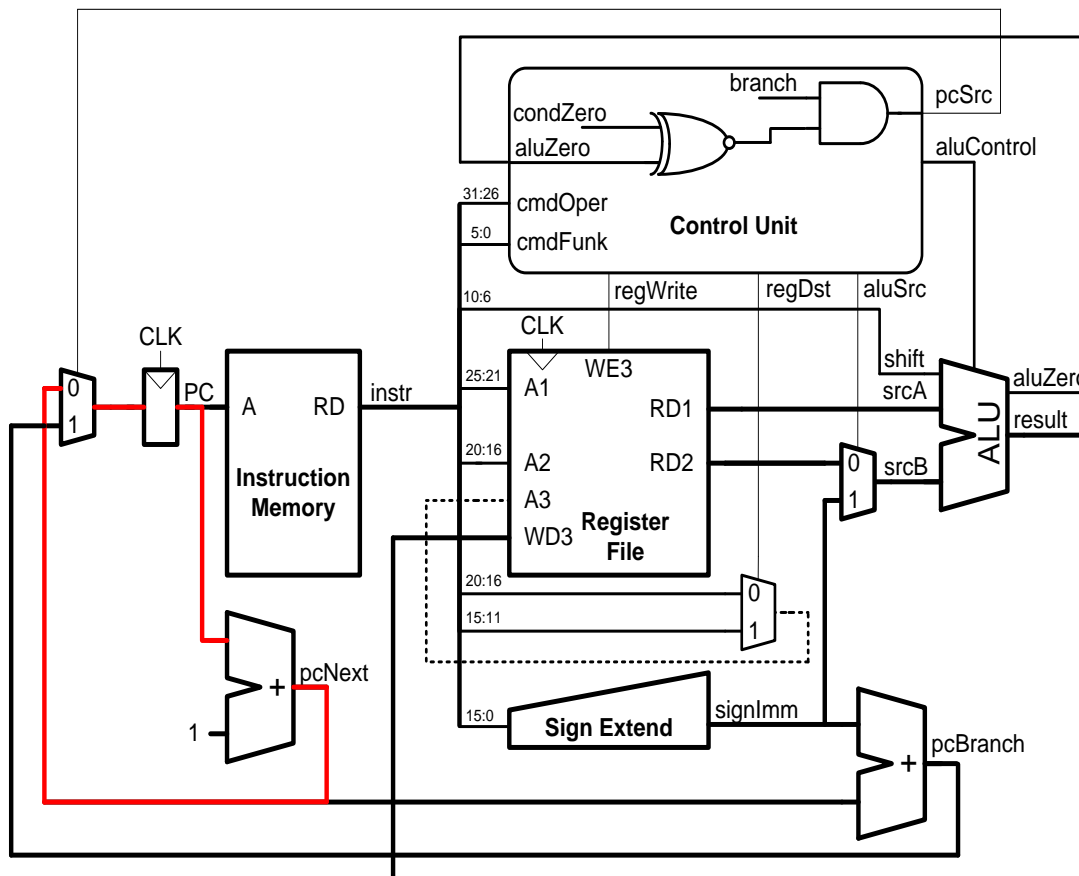


Процессор schoolMIPS: сигналы управления (14)

Instr	cmdOper	cmdFunc	branch	condZero	regDst	regWrite	aluSrc	aluControl
addiu	001001	??????	0	0	0	1	1	000
addu	000000	100001	0	0	1	1	0	000
srl	000000	000010	0	0	1			011

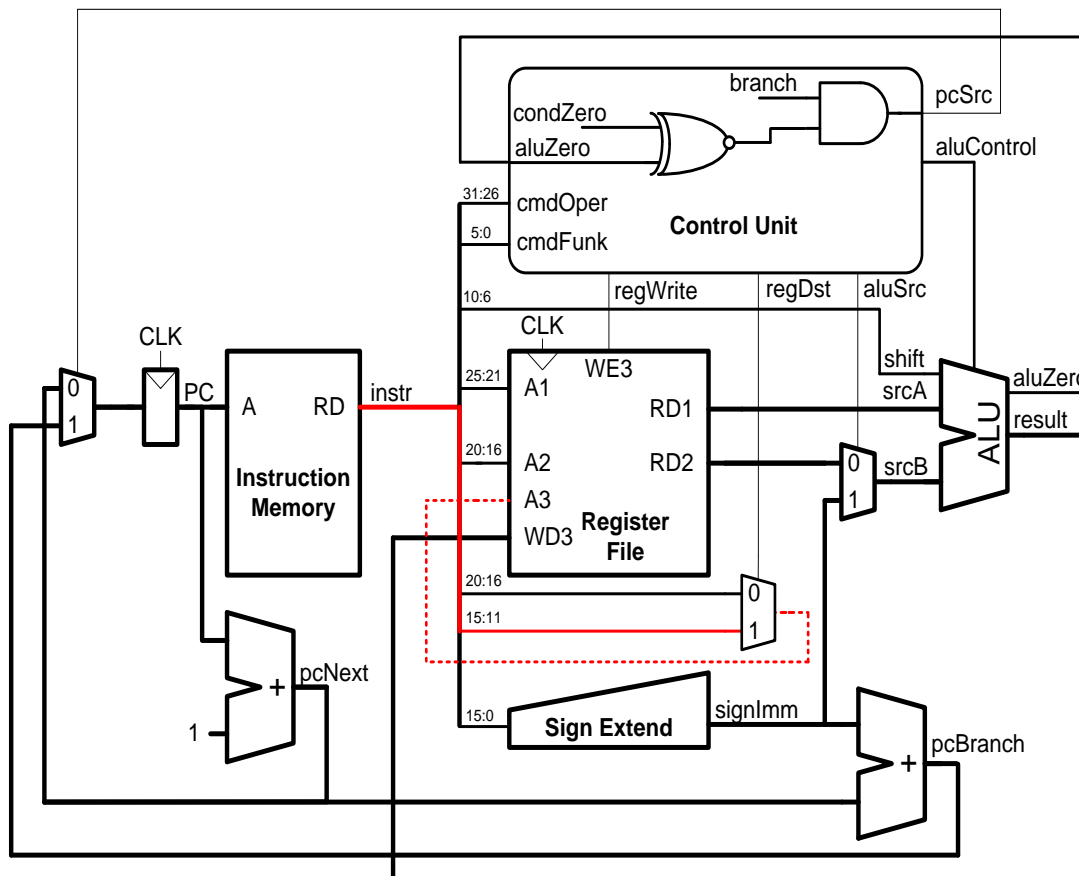


Процессор schoolMIPS: сигналы управления (15)

Instr	cmdOper	cmdFunc	branch	condZero	regDst	regWrite	aluSrc	aluControl
addiu	001001	??????	0	0	0	1	1	000
addu	000000	100001	0	0	1	1	0	000
srl	000000	000010	0	0	1	1	0	011

 


Процессор schoolMIPS: сигналы управления (16)

Instr	cmdOper	cmdFunc	branch	condZero	regDst	regWrite	aluSrc	aluControl
addiu	001001	??????	0	0	0	1	1	000
addu	000000	100001	0	0	1	1	0	000
srl	000000	000010	0	0	1	1	0	011

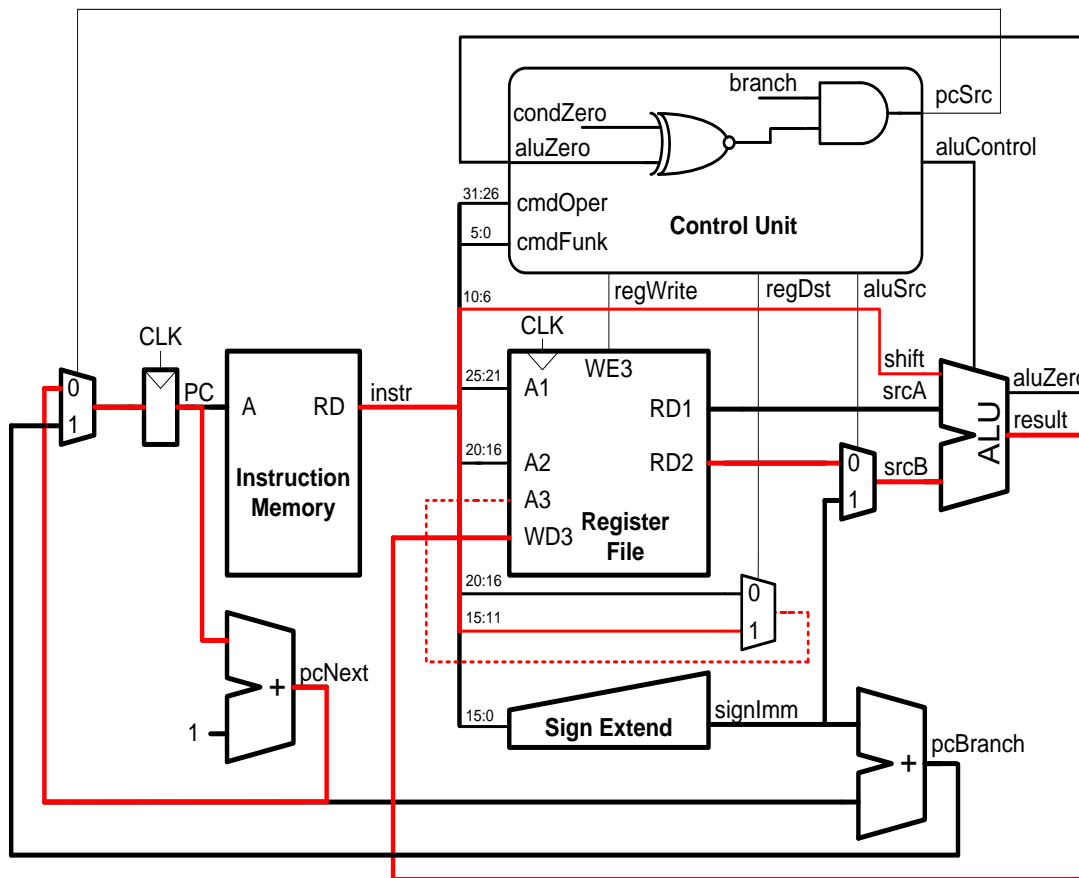


Процессор schoolMIPS: сигналы управления (17)

Instr	cmdOper	cmdFunc	branch	condZero	regDst	regWrite	aluSrc	aluControl
addiu	001001	???????	0	0	0	1	1	000
addu	000000	100001	0	0	1	1	0	000
srl	000000	000010	0	0	1	1	0	011
beq	000100	???????						101

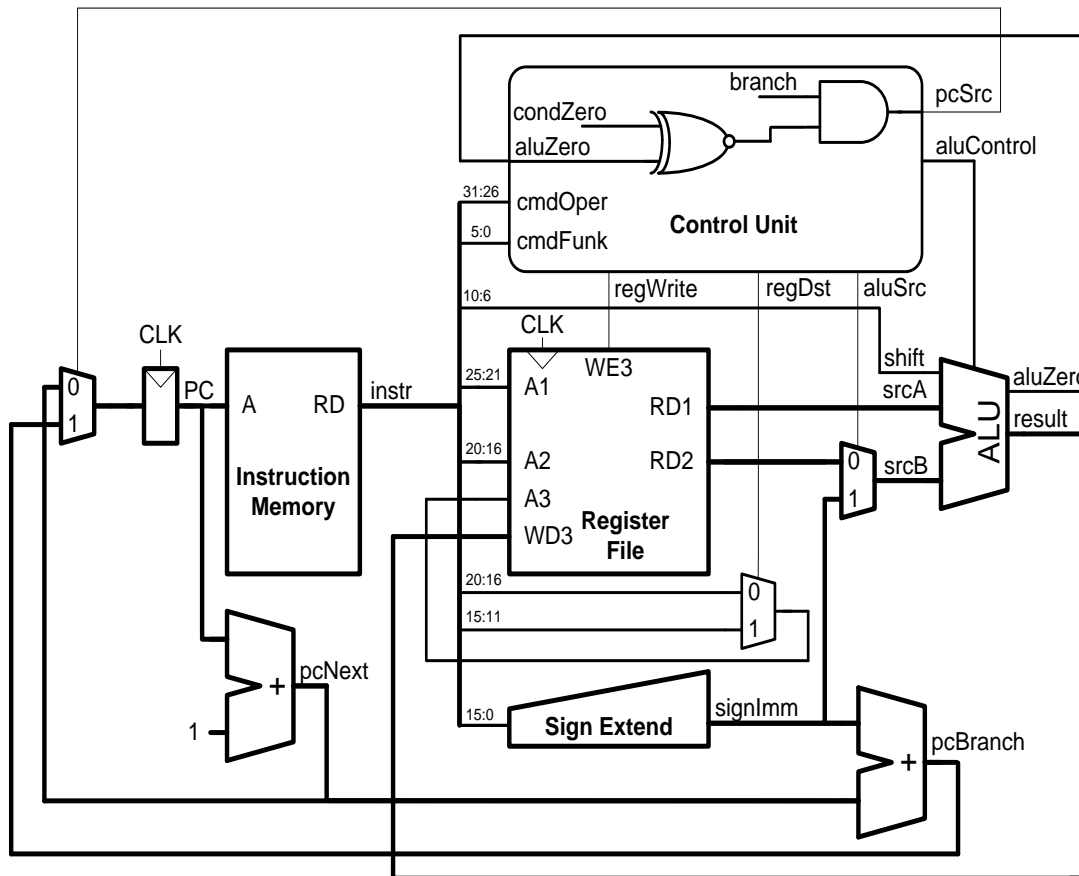

Процессор schoolMIPS: сигналы управления (18)


Instr	cmdOper	cmdFunc	branch	condZero	regDst	regWrite	aluSrc	aluControl
addiu	001001	???????	0	0	0	1	1	000
addu	000000	100001	0	0	1	1	0	000
srl	000000	000010	0	0	1	1	0	011
beq	000100	???????	1	1	0	0	0	101

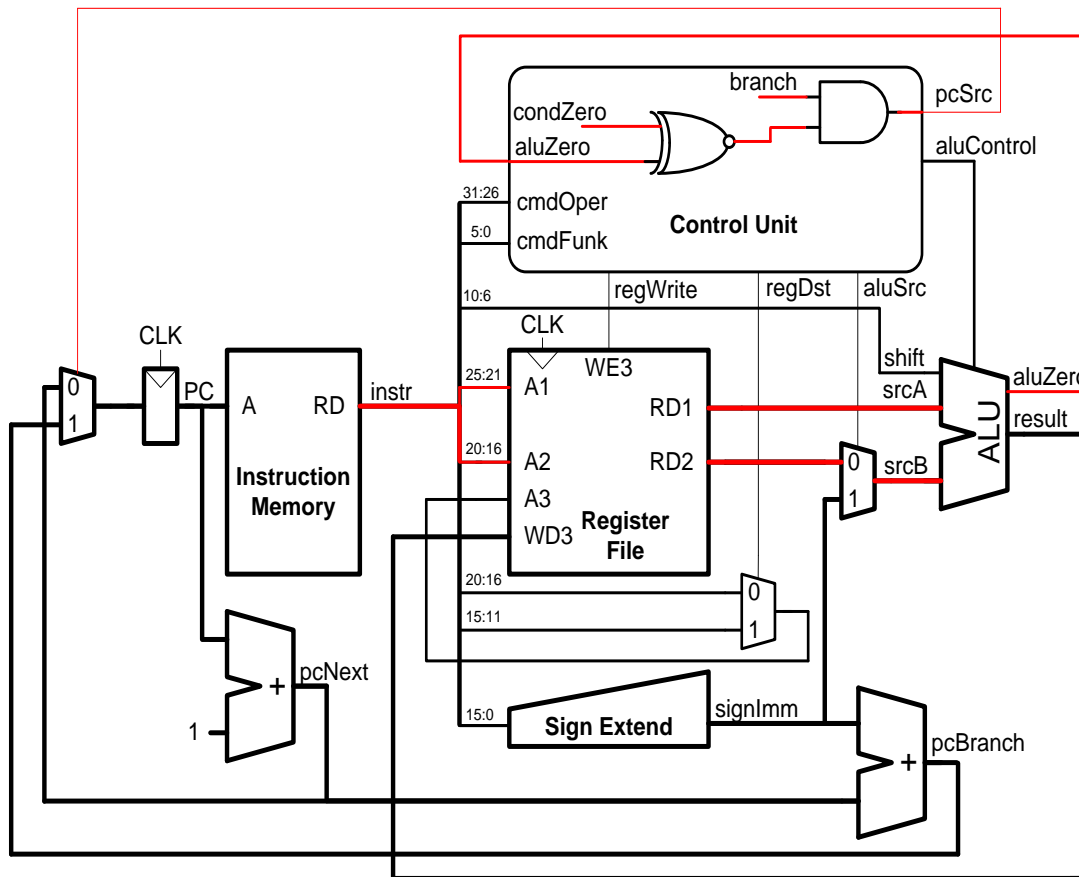

Процессор schoolMIPS: сигналы управления (19)

Instr	cmdOper	cmdFunc	branch	condZero	regDst	regWrite	aluSrc	aluControl
addiu	001001	???????	0	0	0	1	1	000
addu	000000	100001	0	0	1	1	0	000
srl	000000	000010	0	0	1	1	0	011
beq	000100	???????	1	1	0	0	0	101


Rs != Rd => no branch

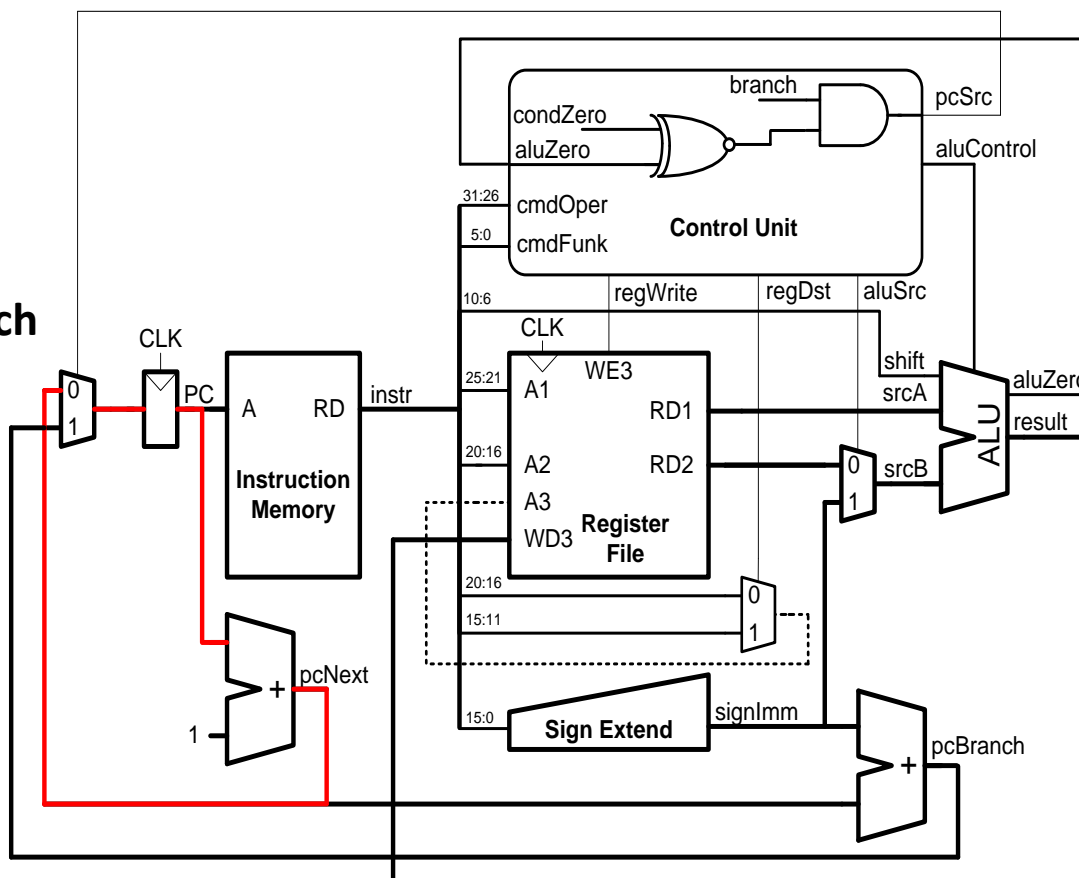

Процессор schoolMIPS: сигналы управления (20)


Instr	cmdOper	cmdFunc	branch	condZero	regDst	regWrite	aluSrc	aluControl
addiu	001001	???????	0	0	0	1	1	000
addu	000000	100001	0	0	1	1	0	000
srl	000000	000010	0	0	1	1	0	011
beq	000100	???????	1	1	0	0	0	101

Rs == Rd => branch

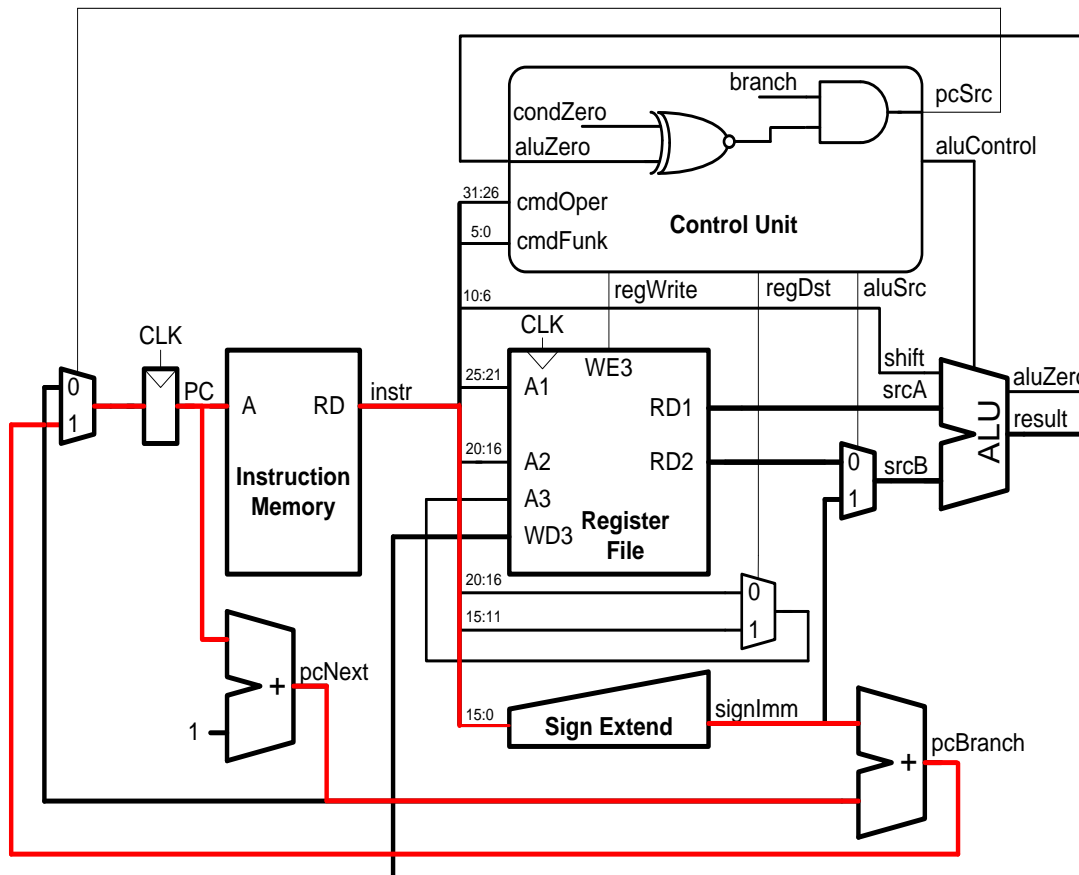

Процессор schoolMIPS: сигналы управления (21)


Instr	cmdOper	cmdFunc	branch	condZero	regDst	regWrite	aluSrc	aluControl
addiu	001001	???????	0	0	0	1	1	000
addu	000000	100001	0	0	1	1	0	000
srl	000000	000010	0	0	1	1	0	011
beq	000100	???????	1	1	0	0	0	101

 

Реализация schoolMIPS. Устройство управления

Интерфейс модуля. Сигналы ветвления

```
// control unit (line 95-134)  
module sm_control  
(  
    input        [5:0] cmdOper,  
    input        [5:0] cmdFunk,  
    input        aluZero,  
    output       pcSrc,  
    output reg   regDst,  
    output reg   regWrite,  
    output reg   aluSrc,  
    output reg [2:0] aluControl  
);  
    reg branch;  
    reg condZero;  
    assign pcSrc = branch & (aluZero == condZero);  
  
    always @ (*) begin  
        ...  
    end  
endmodule
```

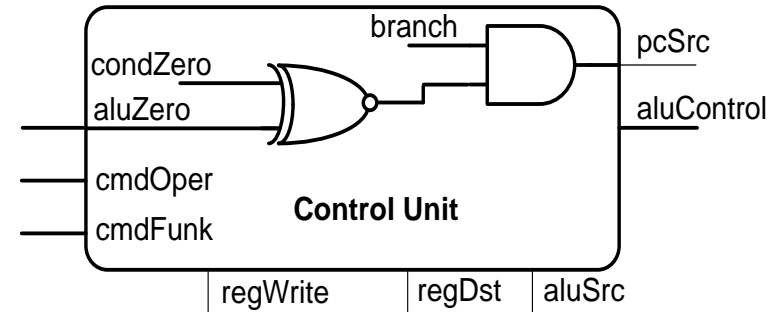


Реализация schoolMIPS. Устройство управления

Управляющие сигналы


```
// control unit (line 95-134)
module sm_control
...
  always @ (*) begin
    //control signals default values
    branch = 1'b0;
    condZero = 1'b0;
    regDst = 1'b0;
    regWrite = 1'b0;
    aluSrc = 1'b0;
    aluControl = `ALU_ADD;

    casez( {cmdOper,cmdFunk} )
      default : ;
      { `C_SPEC, `F_ADDU } : begin
        regDst = 1'b1;
        regWrite = 1'b1;
        aluControl = `ALU_ADD;
      end

      ...
    endcase
  end
endmodule
```

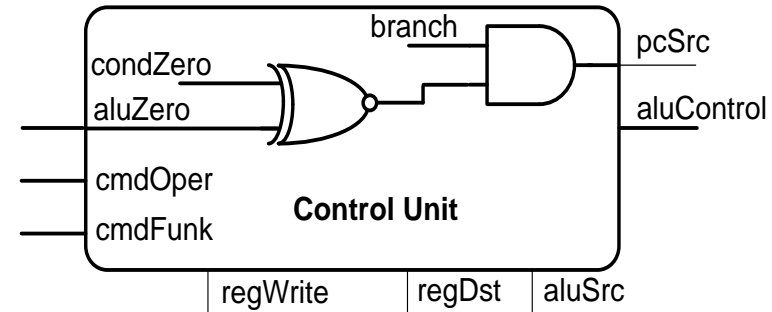

 
Реализация schoolMIPS на отладочной плате



Программирование schoolMIPS



- gcc (MIPS toolchain)

 

- BIN2HEX converter



- synthesis tool (Quartus Prime)



- programmer (Quartus Prime)



см. Руководство пользователя

Программа на ассемблере MIPS

```
# program/01_fibonacci/main.S (line 3-13)
```


```
.text
```

```
start:    move $t0, $0  
          li   $t1, 1  
          move $v0, $t1
```

```
fibonacci: addu $t0, $t0, $t1  
           move $v0, $t0  
           addu $t1, $t0, $t1  
           move $v0, $t1  
           b   fibonacci
```



gcc (MIPS toolchain)

 

Программа на асемблере MIPS

```
# program/01_fibonacci/main.S (line 3-13)
```

```
.text
```

```
start:    move $t0, $0  
          li   $t1, 1  
          move $v0, $t1
```


```
fibonacci: addu $t0, $t0, $t1  
           move $v0, $t0  
           addu $t1, $t0, $t1  
           move $v0, $t1  
           b    fibonacci
```





MARS (MIPS Assembler and Runtime Simulator)





HEX-файл

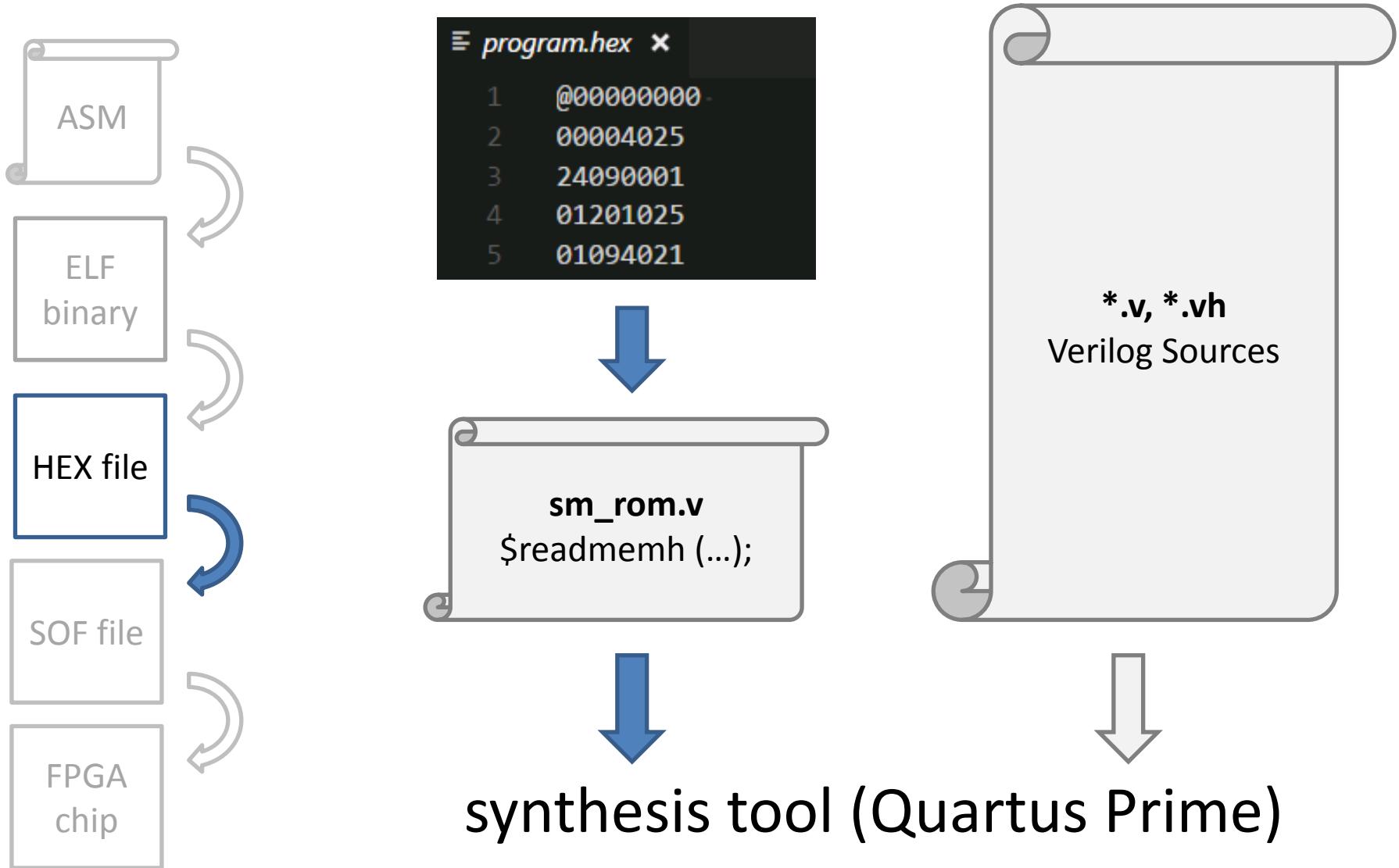

Файл конфигурации ПЛИС

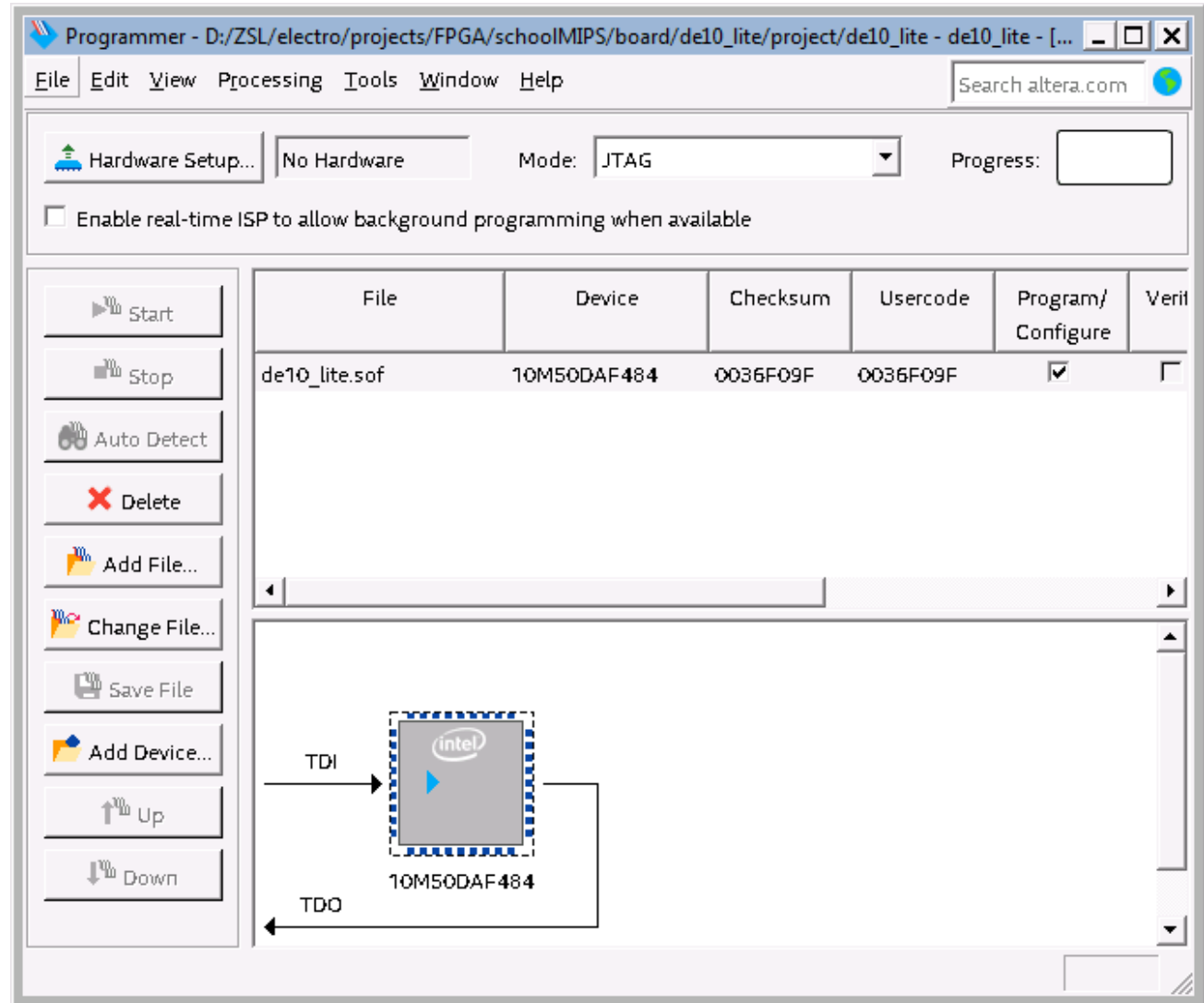 

  Отладочная плата ПЛИС с загруженной конфигурацией



Что дальше?

- учебник «Цифровая схемотехника и архитектура компьютера» авторов Дэвида Харриса и Сары Харрис. Бесплатный русский перевод второго издания этого учебника можно загрузить с сайта компании Imagination Technologies ([link](#))
- процессор MIPSfpga – промышленное процессорное ядро, исходный код которого доступен под академической лицензией в рамках Imagination University Programme ([link](#))

Ваши вопросы?